

RF トランスの機能と測定

RF トランスのアプリケーション

RF トランスは電子回路で広く使用されています

- 最大電力の供給と信号反射の抑制のためのインピーダンス整合
- 電圧、電流のステップアップまたはステップダウン
- 回路間の DC 絶縁
- 平衡/不平衡回路インターフェース 例：バランスアンプ

トランス回路とインピーダンスの関係

信号電流が1次巻線に流れると、2次巻線には電圧を誘導する磁場が発生します。

2次側に負荷を接続すると、AC電流が負荷に流れます。

一般的には、RF信号ではラインの終端インピーダンスを制御する必要があり、波長に対してライン長が無視できない周波数帯では特に重要です。

広帯域RFトランスでは、信号線として巻き線が用いられ、磁気結合はコアを介しての結合する場合と同様に巻き数に応じて結合します。一次巻線および二次巻線に終端抵抗が接続される場合には最適な特性が得られます。たとえば、巻数比が1:1のトランスは、通常、50Ωまたは75Ωのシステムで使用するよう設計されています。

このアプリケーションノートでは、性能試験および実使用の場合とも、トランスの終端インピーダンスは常に対比されます。説明の一貫性を保つために、巻数比が1:1を超えるトランスをステップアップとして説明します。この場合、2次インピーダンスは1次インピーダンスよりも大きくなりますが、実際には、必要に応じて接続をステップアップまたはステップダウンにすることが可能です。

$V_2 = N V_1$ および $I_2 = I_1 / N$, N は巻き数.

$Z_2 = V_2 / I_2$ および $Z_1 = V_1 / I_1$, から $Z_2 = N^2 Z_1$ になり、インピーダンスの比は巻数比の2乗になります。

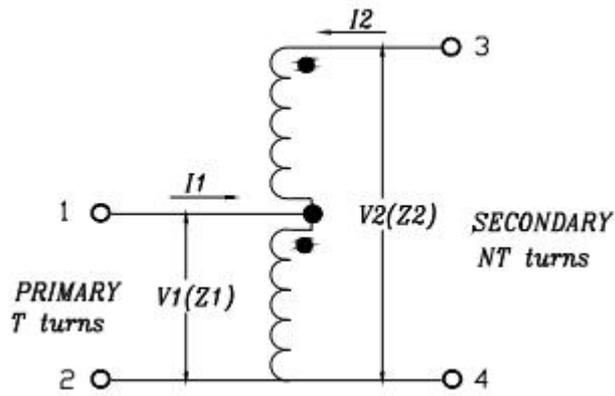


図 1a : 単巻トランス

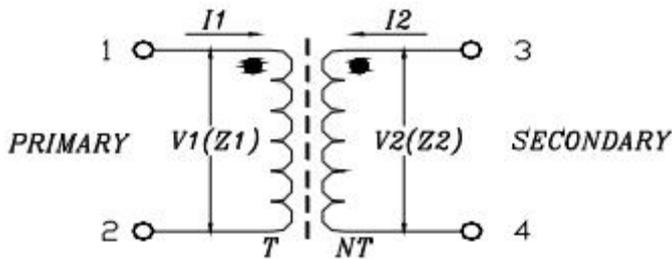


図 1b : DC 絶縁トランス

図 1c の 2 次巻線にはセンタータップがあり、トランスを平衡信号スプリッターとして使用することができます。適切に設計されたこの構成の RF トランスを使用することにより、振幅と位相の良好なバランスが得られます。

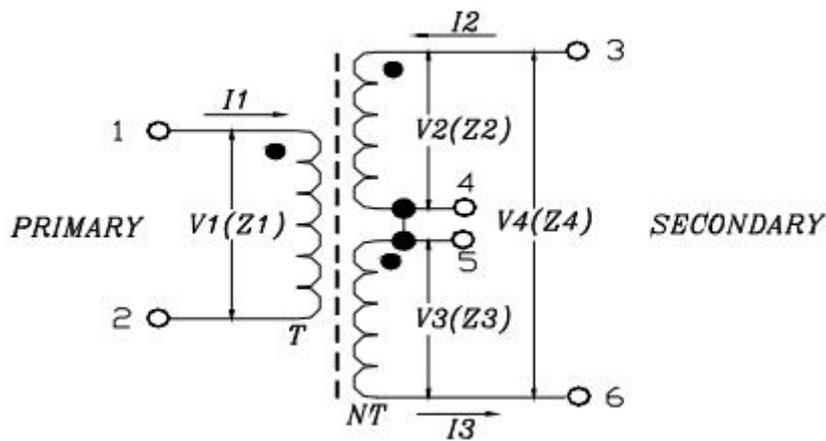


図 1c : 2 次巻線センタータップ付きトランス

図 1c における以下の式では、巻数比 N は 2 次巻線全体を指します。

$$V_4 = N V_1, \quad \text{および} \quad V_2 = V_3 = N V_1 / 2$$

二次側のセンタータップで引き出された前後の巻線が、それぞれ等しい終端インピーダンス Z_2 および Z_3 に接続されている場合、

$$I_2 = I_3 = I_1 / N; \quad Z_4 = N^2 Z_1, \quad \text{および} \quad Z_2 = Z_3 = Z_4 / 2 = N^2 Z_1 / 2$$

図 1c のトランスの高周波特性の良好なバリエーションを図 2 に示します。これは入力にカスケードで伝送線路トランスを追加し、不平衡信号をセンタータップトランスの入力で平衡信号に変換します。この方式の特徴：

- 1000MHz を超える広帯域
- 優れた振幅と位相のバランス
- 一次側のリターンロスが高い (VSWR が低い)

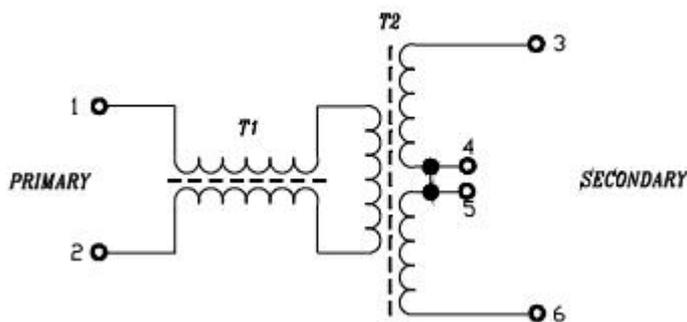


図 2 1 次側バラン付き高周波トランス

トランスの性能特性

挿入損失と周波数帯域幅

トランスの挿入損失は、同じ巻数比を持つ理想的な（理論的には無損失）トランスの代わりにインピーダンス整合したトランスを挿入した場合における入力電力の損失割合です。実際の挿入損失は、トランス巻線の非理想的な特性インピーダンスや巻線およびコアの損失の影響を受けます。

周波数対挿入損失の典型的な例を図 3 に示します。図 3 は、1 dB、2 dB、3 dB の帯域幅を示しています。これらは、通常指定されている中域周波数の損失を基準にしています。低周波数域での挿入損失は、並列（励磁）インダクタンスの影響を受けます。低温では、コアの透磁率が低下するため、低周波挿入損失が増加する傾向があります。高周波挿入損失は、巻線間容量、直列（漏れ）インダクタンス、およびコアと導

体の損失に起因します。高温ではコアの透磁率の損失成分が増加するため大きくなる傾向があります。

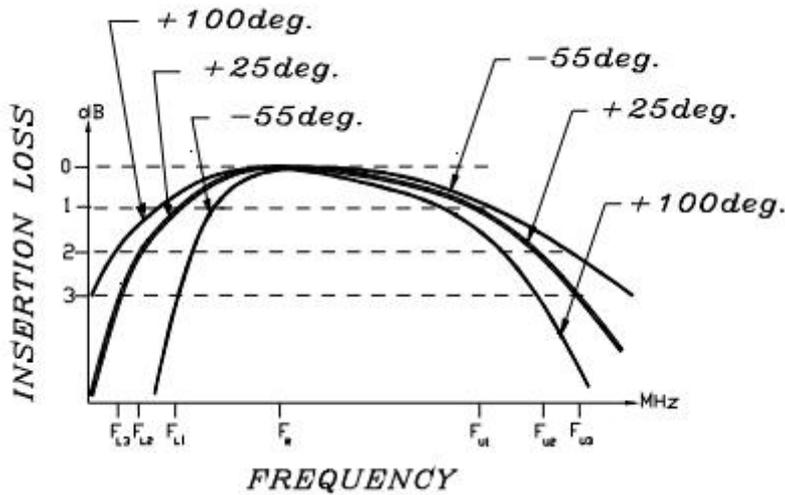


図3 RF トランスの標準的な周波数特性

AC または DC の大電流ではトランスの挿入損失に対してさらに影響があります。ほとんどの RF トランスは小信号アプリケーションで使用され、通常、最大 250 mW の RF または 30 mA の不平衡 DC 電流が巻線を通過します。小型化と広帯域化のために、コアは最小限のサイズにされることが多いため、より大きな RF 電力または DC 電流で挿入損失の仕様を満たす必要がある場合は、トランスの設計時に磁気コアの飽和とそれによる帯域幅の減少を考慮しておく必要があります。

トランスの挿入損失はどのように測定するか？この質問は、1 : 1 以外のインピーダンス比に特に関係があり、これは通常 50Ω または 75Ω であるテスト機器のインピーダンスに対応する必要があるためです。以下 3 つの方法があります。

- 3 つのトランスを A と B、A と C、B と C のようにペアでテストします。各ペアはバックツーマイクで測定します。つまり、高インピーダンス側の巻線は互いに直接接続されており、低インピーダンス側の巻線はトランスのインピーダンスに等しい測定器に接続されます。これにより挿入損失の 3 つの値が計算され、3 つの未知数 (A、B、C の個々の挿入損失) の値を計算することができます。
- トランスの高インピーダンス側の巻線と測定器の間に整合回路として最小損失パッドを挿入して個別に測定します。これは、50Ω/75Ω のトランスをテストするのに実用的であることが知られています。トランス自体の挿入損失を得るために、整合回路の損失 (dB) を測定値から差し引く必要があります。この方法は、二次巻線への接続が 2 つだけの場合に適用できます。図 4 は、この方法でテストした 50Ω/75Ω トランス (モデル TC1.5-1) の性能を示しています。整合用パッド

ドの損失は、そのうちの2つをバックツーバックで測定し、dB値を2で割ることによって決定されました。

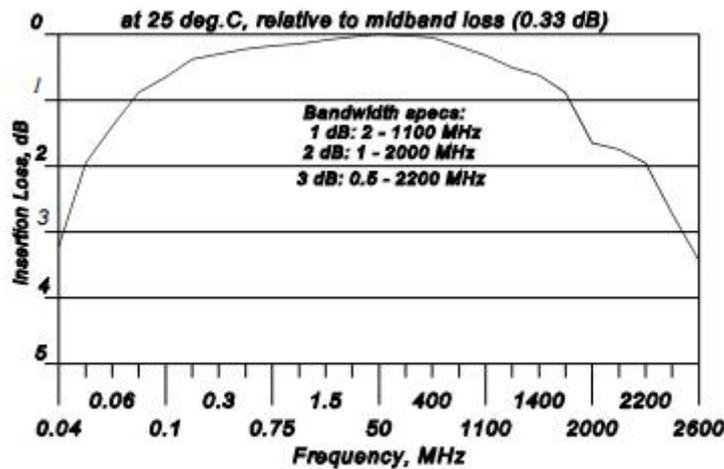


図4 Model TC1.5-1 挿入損失

- トランスにセンタータップ付きの2次巻線がある場合は、180E パワースプリッターとして接続できます。二次側のそれぞれの巻線は、図1cの式から、整合インピーダンス $N^2 Z / 2$ で終端する必要がありますが、これにはトランスと挿入損失測定用測定器のテストポートの間に整合回路が必要です。個々のテストポートは1つの出力しか認識しないため、挿入損失の測定値から、スプリットの3 dBと整合回路の損失の両方を差し引く必要があります。両方の出力を検出することにより、振幅と位相の不均衡もこの方法で測定できます。整合回路の素子の値と損失を表1に示します。

注：この方法では、終端が必要な測定器が一方または両方の出力に接続されているため、整合回路の設計には特別な考慮が必要で、損失が最小であればよいというわけではありません。これについては、センタータップ付きトランスの振幅と位相バランスの測定というタイトルのセクションで詳細に説明しています。ここでは、適切な整合回路の設計基準、素子の値、および挿入損失について示します。

広範囲のインピーダンス比 (N^2 値) を持つセンタータップ付きトランスでこの方法が有用であることを、以下のモデルで図5、6、および7により挿入損失と周波数の関係を示します。

Figure No.	Model	Impedance ratio, $1:N^2$
5	ADTT1-1	1:1
6	ADT4-1WT	1:4
7	ADT16-1T	1:16

中域帯域での挿入損失は、各図の上部に示しています。

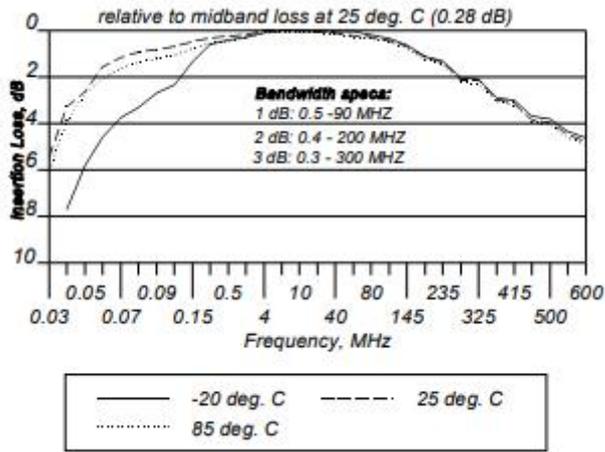


図5 Model ADTT1-1 挿入損失

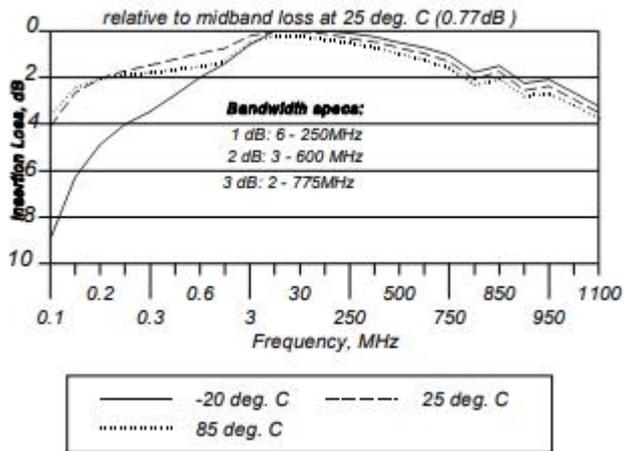


図6 Model ADT4-1WT 挿入損失

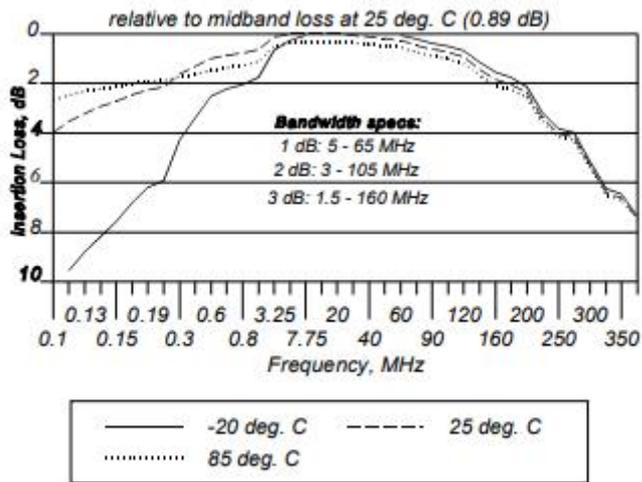


図7 Model ADT16-1T 挿入損失

インピーダンスとリターンロス

2次巻線のインピーダンスは、1次巻線を指定のインピーダンス（通常50Ωまたは75Ω）で終端した状態で測定し、理論的な終端値（図1のZ1、Z2、またはZ3）と比較します。

リターンロス（VSWR）は、1次巻線で測定し、2次巻線は理論インピーダンスで終端します。たとえば、1:2のインピーダンス比（1:1.414の巻数比）では2次巻線は $2 \times Z_{\text{primary}}$ で終端。

トランスの物理パラメータ

RFトランスの性能について、図8の等価回路で説明します。

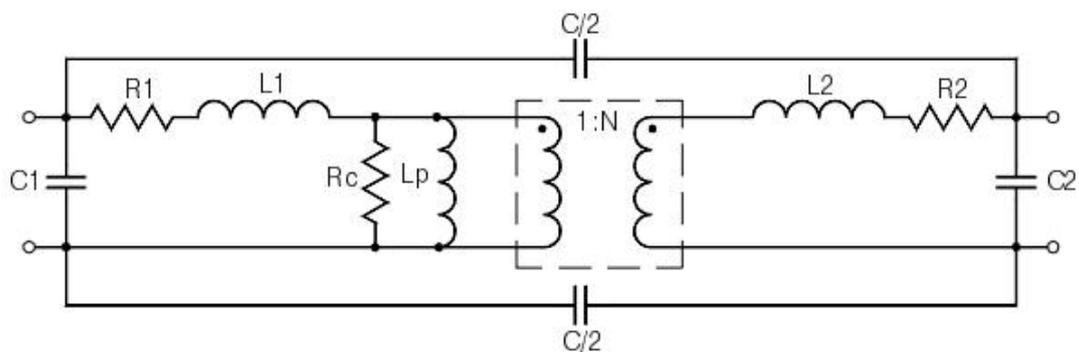


図8 トランスの等価回路

- L_1 と L_2 は、2つの巻線間の不完全な磁気結合によって生じる1次および2次の漏洩インダクタンスです。リアクタンスは周波数に比例するため、このインダクタンスにより高周波では挿入損失が増加し、リターンロスは減少します。

R_1 と R_2 は、1次巻線と2次巻線の巻線抵抗または銅損です。表皮効果により高周波では抵抗が増加し挿入損失が増加します。

巻線浮遊容量 C_1 と C_2 、および巻線間容量 C も、高周波での性能に影響しますが、RF トランスを使用した伝送線路設計では、大部分の巻線間容量と漏洩インダクタンス（並列容量と直列インダクタンス）が伝送線路パラメータに吸収され、一般的なトランスよりもはるかに広い帯域幅が得られるという利点があります。

L_P は励磁インダクタンスであり、トランスの低周波性能に影響します。これは磁気コアの透磁率と断面積、および巻数によって決まります。低周波域では挿入損失が増加し、リターンロスが減少します。さらに、多くのコア材料の透過率は温度が低下すると減少し室温を超えると上昇します。上記図3で説明したように、挿入損失カーブの低周波域での低下が説明できます。

静電容量と漏洩インダクタンスの温度変化は比較的少なく、巻線抵抗は温度が上昇すると増加するため、図3のように挿入損失は高周波域で低下します。

抵抗 R_c はコア損失を表します。通常この損失には3つの原因が考えられます。

- 周波数とともに増加する渦電流損
- 磁束密度（供給信号レベル）とともに増加するヒステリシス損
- 部分的な時期回転比による残留損失

入力されたRF信号は、コア材料の磁区の振動運動を引き起こしていると考えられ、慣性と摩擦を持つ粒子として振舞います。この運動はエネルギー損失を引き起こし、周波数が高い信号ほど動きは速くなるためコア損失が大きくなります。これは、 R_c の値の減少によって表されます。

高温では、RF信号による磁区の振動運動に加えて、増大するランダムな熱振動により消費エネルギーが増加します。したがって、高周波域でのコア損失は、挿入損失の増加とリターンロスの減少につながり、図3に示すようにこの影響は高温で顕著になります。

振幅バランスと位相バランス測定: センタータップトランス

定義

振幅バランスは「不平衡」で、センタータップを基準グランドとしたときセンタータップトランスの2つの出力間の信号振幅の差 (dB) の絶対値です。

位相バランスも「不平衡」で、センタータップを基準グランドとしたときセンタータップトランスの2つの出力間の信号位相差から 180° の位相差を差し引いた位相差の絶対値です。

測定方法: 2次巻線と測定器入力に間に挿入するマッチング回路

上述したように、2次巻線にセンタータップがあるトランスの挿入損失測定は、パワースプリッターでの測定と同様に行うことができますが、考慮しなければならない違いがあります。パワースプリッターとして設計されたデバイスは、出力間を絶縁分離する内部回路があり、それにより他の出力の負荷とは関係なく各出力ポートのインピーダンスを一定にすることができます。一方、トランスはシンプルなデバイスであるため分離は不十分です。したがって整合回路の設計では、1次と2次の巻線比率で変換したインピーダンスだけでなく、2次巻線の片側半分のインピーダンスも考慮に入れる必要があります。図9にて説明します。Rは、測定器の出力インピーダンスとトランスの1次側のインピーダンスの設計値を示します。2次側全体は $N^2 R_t$ で終端する必要があり、整合回路の出力は R_t で終端し、かつ入力インピーダンスは $N^2 R_t / 2$ である必要があります。

それぞれの整合回路の出力インピーダンスは負荷 R_t に接続されているため R_t にも等しくする必要があります。

これは、次のように1次側からみて2つのインピーダンスが並列に接続されているように見える場合に必要です。一つは2次巻線の片側に $(N/2)^2 R_t$ として見える入力インピーダンスRで、もう一つはもう一方の整合回路の入力である $N^2 R_t / 2$ です。その結果インピーダンスは $N^2 R_t / 6$ となります。

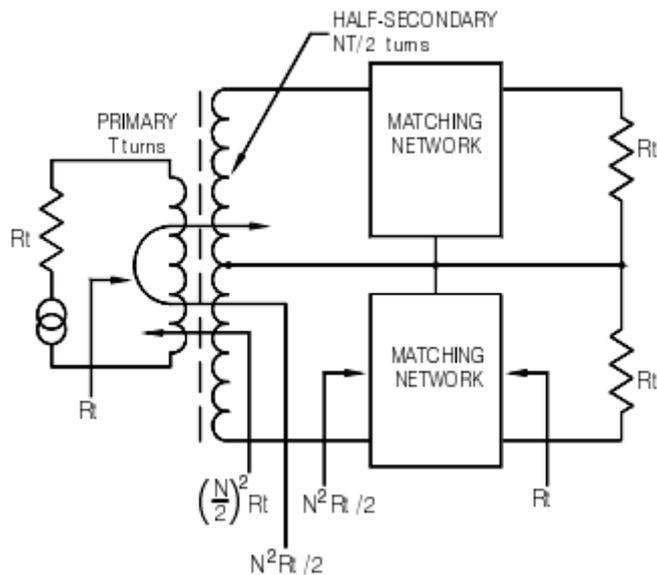


図9 整合回路付きセンタータップトランスのインピーダンス関係

図10aから10cに示すように、整合回路のインピーダンスは、トランスのインピーダンス比 N^2 に応じて3通りの制約があります。

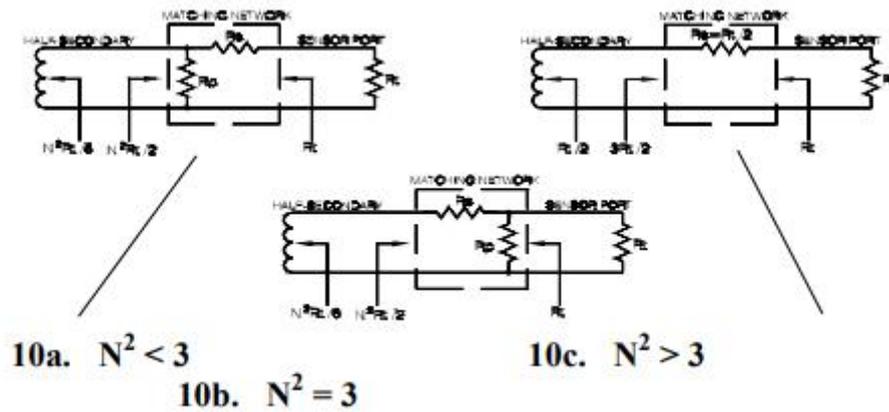


図 10 整合回路の制限

10a と 10c のそれぞれのケースについて、2つの未知数 R_s および R_p を解く場合の整合回路の入出力インピーダンス条件を示します。 $N^2 < 3$ の場合、図 10a を参照すると、方程式は以下ようになります。

$$(R_t + R_s) \parallel R_p = \frac{N^2}{2} R_t \quad \text{and} \quad \left(\frac{N^2}{6} R_t \right) \parallel R_p + R_s = R_t$$

式を解くと

$$R_s = R_t \sqrt{1 - \frac{N^2}{4}} \quad R_p = R_t \frac{\frac{N^2}{2} \left(\sqrt{1 - \frac{N^2}{4}} + 1 \right)}{\sqrt{1 - \frac{N^2}{4}} + 1 - \frac{N^2}{2}}$$

$N^2 > 3$ の場合、図 10c を参照すると、方程式は以下ようになります。

$$R_p \parallel R_t + R_s = \frac{N^2}{2} R_t \quad \text{and} \quad \left(\frac{N^2}{6} R_t + R_s \right) \parallel R_p = R_t$$

式を解くと

$$R_s = R_t \left(\frac{N}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{N^2}{3} - 1} + \frac{N^2}{6} \right) \quad R_p = R_t \sqrt{\frac{N^2}{3} / \left(\frac{N^2}{3} - 1 \right)}$$

$N^2 = 3$ の場合、 $R_s = R_t / 2$ および R_p は無限大になります。

正確に RF の位相バランスの測定を行うためには、整合回路の構築と、整合回路への接続が 2 次巻線のセンタータップを中心にして両側が電氣的に対称性でなければなりません。

トランスの振幅と位相のバランス測定を行った結果を図 11、12、13 に示します。これらは図 5、6、7 で挿入損失を測定したトランスと同じで、上記方法の有効性が示されます。

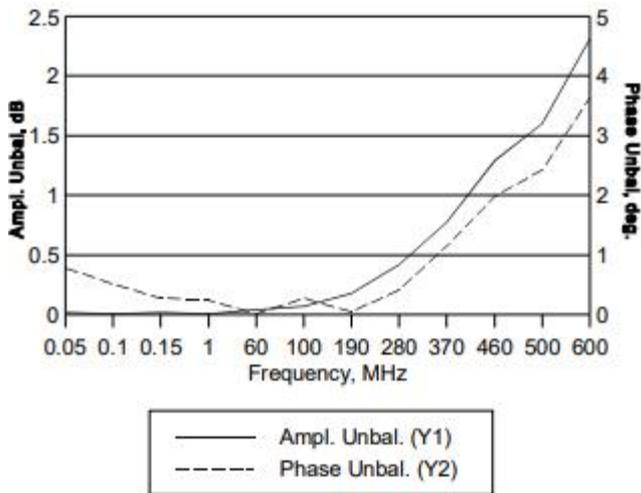


図 11 Model ADTT1-1 振幅、位相アンバランス

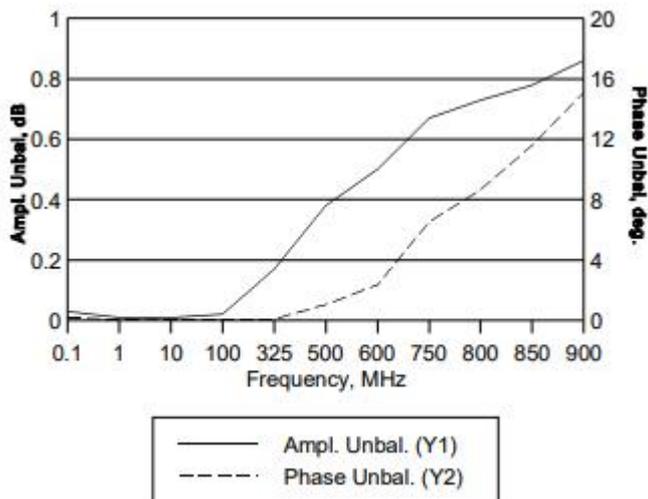


図 12 Model ADT4-1WT 振幅、位相アンバランス

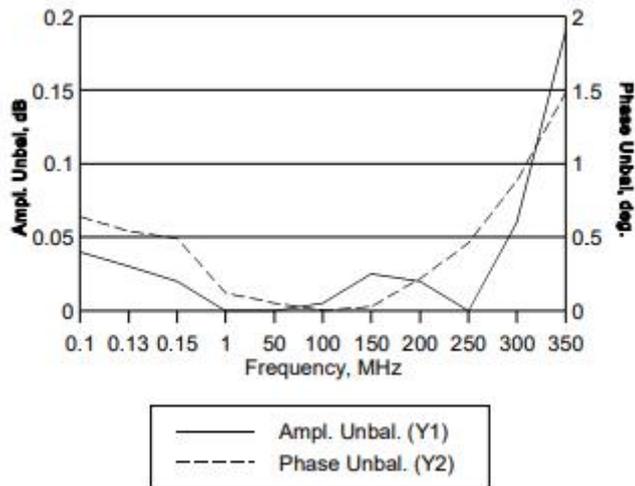


図 13 Model ADT16-1 振幅, 位相アンバランス

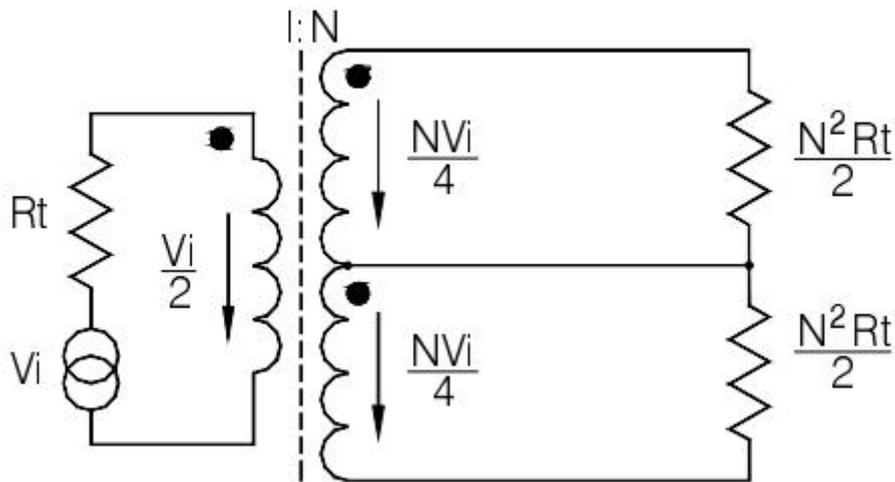


図 14 トランスの 2 次側終端が同じ場合の電圧関係

最後の課題は、整合回路の挿入損失の式を導出することです。上記の「パワースプリッター」方法で挿入損失を測定した場合、測定値から整合回路の挿入損失を差し引くとセンタータップ付きトランス自体の挿入損失を求めることができます。このとき 3 dB（スプリットの場合）を測定値から差し引くことを忘れてはいけません。


図 14 は、2 次側を整合する抵抗で終端した場合のトランスの電圧関係を示しています。

1 次側の両端電圧は、開放電圧 V の $1/2$ であり、これは一次側から入力インピーダンスの R が見えるからです。それぞれの終端抵抗に消費する電力は、電圧の 2 乗を抵抗で割った値です。


$$P_O = \left(\frac{NV_i}{4} \right)^2 / \frac{N^2 R_t}{2} = \frac{V_i^2}{8R_t}$$

図 15 電力計算における電圧の関係


図 15 は、各整合回路が 2 次巻線の片側に挿入された場合、図 10 の整合した負荷が測定器入力に R に置き換えられることを示しています。

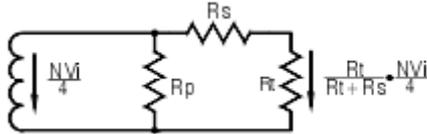

15a. $N^2 < 3$

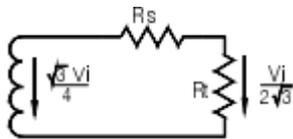

15b. $N^2 = 3$

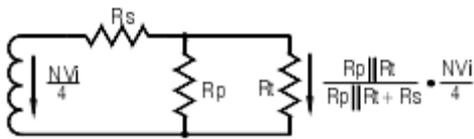

15c. $N^2 > 3$

図 15a は、図 10a の " $N^2 < 3$ " 整合回路の場合を示します。負荷 R_t に供給される電力は P_{OL} です（添え字の L は low の L を示します）。

$$P_{OL} = \left(\frac{R_t}{R_t + R_s} \right)^2 \frac{N^2 V_i^2}{16 R_t} = \frac{R_t N^2 V_i^2}{16 (R_t + R_s)^2} \quad Loss = P_O / P_{OL} = 2 \frac{(R_t + R_s)^2}{N^2 R_t^2}$$

図 15b は、図 10b の $N^2 = 3$ の場合を示しています。

$$P_{O3} = \frac{V_i^2}{12 R_t} \quad Loss = P_O / P_{O3} = 1.5$$

図 15c は $N^2 > 3$ の場合で、図 10c に対応します (P_{OH} 添え字の H は high の H を示します)。

$$P_{OH} = \left(\frac{R_p R_t}{R_p R_t + R_p R_s + R_t R_s} \right)^2 \frac{N^2 V_i^2}{16 R_t} \quad Loss = P_O / P_{OH} = 2 \frac{(R_p R_t + R_p R_s + R_t R_s)^2}{N^2 R_p^2 R_t^2}$$

表 1 は、Mini-Circuits の RF センタータップトランスのインピーダンス比の値について、 R_t で正規化した整合回路の抵抗値と、整合回路のロス を dB 単位で示しています。

整合回路で使用可能な抵抗は、通常"1%"です。したがって 2%の範囲を持つ公称値は、 R と R の表 1 の値と $\pm 1\%$ も異なる可能性があります。 R と R が表 1 の値から逆方向にある場合、ネットワーク損失の結果として生じる誤差は最大になり、たとえば、抵抗誤差 1% の場合、 $N^2 = 5$ の場合、0.1 dB になります。より高い精度が必要な場合は、図 15 の式に実際の抵抗値を代入して損失を計算する必要があります。抵抗器の精度に関する上記の説明は、トランスの挿入損失の測定に関するもので、振幅バランスについては 2 つの整合回路が等しい限り、抵抗誤差の影響を受けません。

Z ratio, 1:N ²	R _s (Figure 10)	R _p (Figure 10)	Loss of Network, dB
1:1	0.866 R _t	0.683 R _t	8.43
1:1.5	0.791 R _t	1.291 R _t	6.31
1:2	0.707 R _t	2.414 R _t	4.64
1:2.5	0.612 R _t	5.56 R _t	3.18
1:3	0.500 R _t	None	1.76
1:4	1.333 R _t	2.000 R _t	6.53
1:5	1.887 R _t	1.581 R _t	8.23
1:8	3.44 R _t	1.265 R _t	11.08
1:13	5.97 R _t	1.140 R _t	13.60
1:16	7.47 R _t	1.109 R _t	14.61
1:25	11.98 R _t	1.066 R _t	16.71

表 1 センタータップ付きトランス測定用整合回路